

# Aula 5

Projeto do MIPS


# Arquitetura MIPS

## ► Instruções Principais

tipo	Instrução	exemplo	significado
Aritmética	Add immediate	addi \$s1, \$s2, 100	$\$s1 = \$s2 + 100$
Aritmética	Add	add \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$
Aritmética	Subtract	sub \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$
Aritmética	OR	or \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 \text{ OR } \$s3$
Aritmética	AND	and \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 \text{ AND } \$s3$
Transf. de dados	Load word	lw \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$
Transf. de dados	Store word	sw \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$
Transf. de dados	Load Upper Immediate	lui \$s1, 100	$\$s1 = 100 * 2^{16}$
Desvio cond.	Branch on equal	beq \$s1, \$s2, L	if( $\$s1 == \$s2$ ) go to L
Desvio cond.	Branch on not equal	bne \$s1, \$s2, L	if( $\$s1 \neq \$s2$ ) go to L
Desvio cond.	Set on less than	slt \$s1, \$s2, \$s3	if( $\$s2 < \$s3$ ) $\$s1=1$ ; else $\$s1=0$
Desvio cond.	Set less than immediate	slti \$s1, \$s2, 100	if( $\$s2 < 100$ ) $\$s1=1$ ; else $\$s1=0$
Desvio incond.	Jump	j 2500	Desvia para 10000
Desvio incond.	Jump register	jr \$s1	Desvia para \$t1
Desvio incond.	Jump and link	jal 2500	$\$ra = PC+4$ ; desvia para 10000
 
## ► Instruções


- todas as instruções têm 32 bits
- todas têm opcode de 6 bits
- o modo de endereçamento é codificado juntamente com o opcode



# Arquitetura MIPS
 
## ► Instruções formato R: add, sub, or, and

- opcode = 0
- “funct” define a operação a ser feita pela ALU
- “shamt” (shift amount) é usado em instruções de deslocamento



**Simbólico (exemplo):** `add $s1,$s2, $s3`    ( $\$s1 \leftarrow \$s2 + \$s3$ )



# Arquitetura

## ► Instruções formato I: load word (lw) e store word (sw)

- load word (lw): opcode = 35
- store word (sw): opcode = 43



### Simbólico

lw \$s1, deslocam(\$s2)    ( $\$s1 \leftarrow \text{Mem}[\$s2 + \text{deslocam}]$  )

sw \$s1, deslocam(\$s2)    ( $\text{Mem}[\$s2 + \text{deslocam}] \leftarrow \$s1$  )

## ► Instrução formato I: Desvio Condicional

beq: branch on equal

- Opcode = 4
- Campo deslocamento usado para calcular o endereço-alvo
- Se o conteúdo do registrador cujo endereço está no campo rs for igual ao conteúdo do registrador cujo endereço está em rt, então salta para a posição endereço+PC+4



### Simbólico

beq \$s1, \$s2, deslocm (if (\$s1 == \$s2) then PC ← PC+4+deslocam)

## ► Instrução formato J: Desvio Incondicional

j: jump

- Opcode = 2
- Campo deslocamento usado para calcular o endereço-alvo
- Se o conteúdo do registrador cujo endereço está no campo rs for igual ao conteúdo do registrador cujo endereço está em rt, então salta para a posição endereço+PC+4



### Simbólico

j endereço ( PC ← endereço )



## ► Instruções Aritméticas e Lógicas

- operação entre 2 registradores, resultado num terceiro registrador
  - tipo R
- add, and, nor, ori, or, sub, xor
- existem versões com endereçamento imediato
  - addi, andi, ori, xori
  - tipo I
- comparação – compara dois registradores e coloca valor 1 ( ou 0 ) em registrador destino
  - slt, slti
- \$0 usado para sintetizar operações populares
  - carga de constante = soma imediata onde \$0 é um dos operandos
  - mover de registrador para registrador = soma com \$0



## **Princípios do Projeto Eficiente**


**“Faça o caso comum executar mais rápido”**

**“A simplicidade favorece a regularidade”**
 
## ► Regime de Clock (Temporização)


Iremos supor que:

- Cada registrador possui um **signal de carga** particular que é ativado com lógica direta
- Os registradores são “**disparados**” pela borda ascendente do relógio
- No desenho ao lado, quando  $CK=\uparrow$ , se  $cargaR1=1$ , então  $R1 \leftarrow entradas$


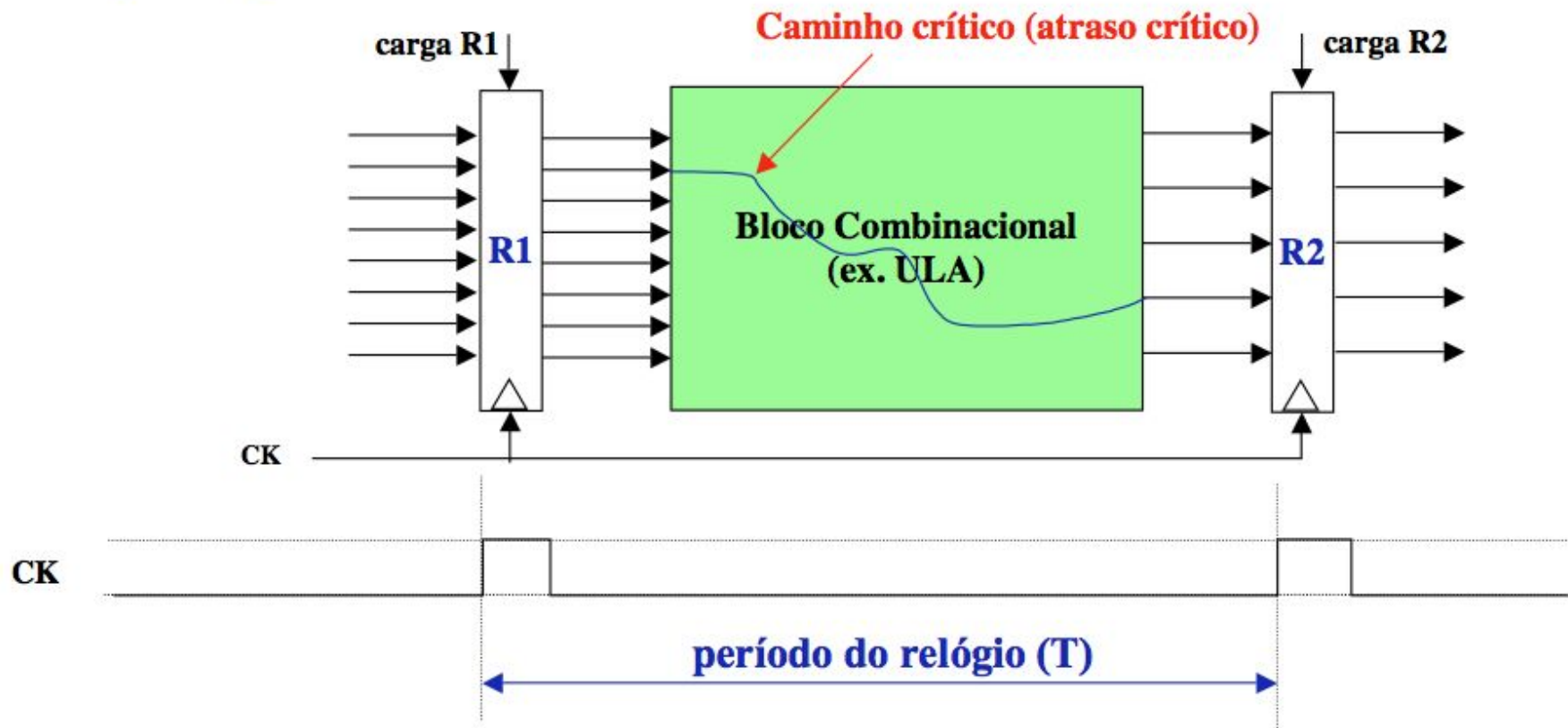
## ► Regime de Clock (Temporização)


Condições para o Correto Funcionamento do Bloco Comb.



**O atraso crítico do bloco combinacional deve ser menor que o período do relógio**
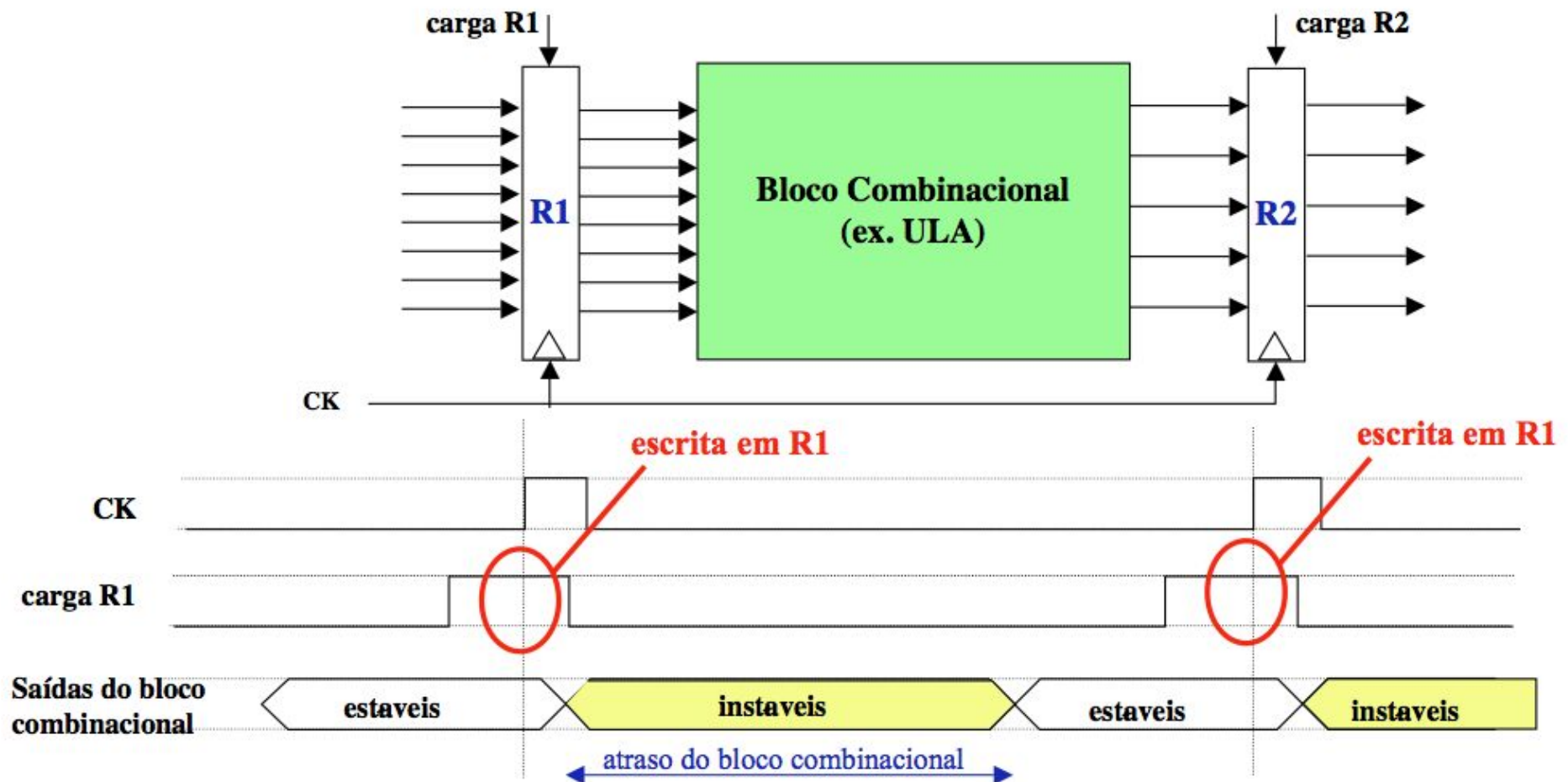
## ► Regime de Clock (Temporização)

Temporização para o Correto Funcionamento do Bloco Comb.







- **Qualquer instrução é executada em um único ciclo de relógio**
- **O período do relógio será longo o suficiente para acomodar qualquer instrução**
  - Na verdade, o período do relógio será função da instrução mais demorada
 
## Elementos Necessários Para a Busca da Instrução:

- a memória onde estão armazenadas as instruções
- o contador de programa (PC) para armazenar o endereço da instrução
- um somador para calcular o endereço da próxima instrução




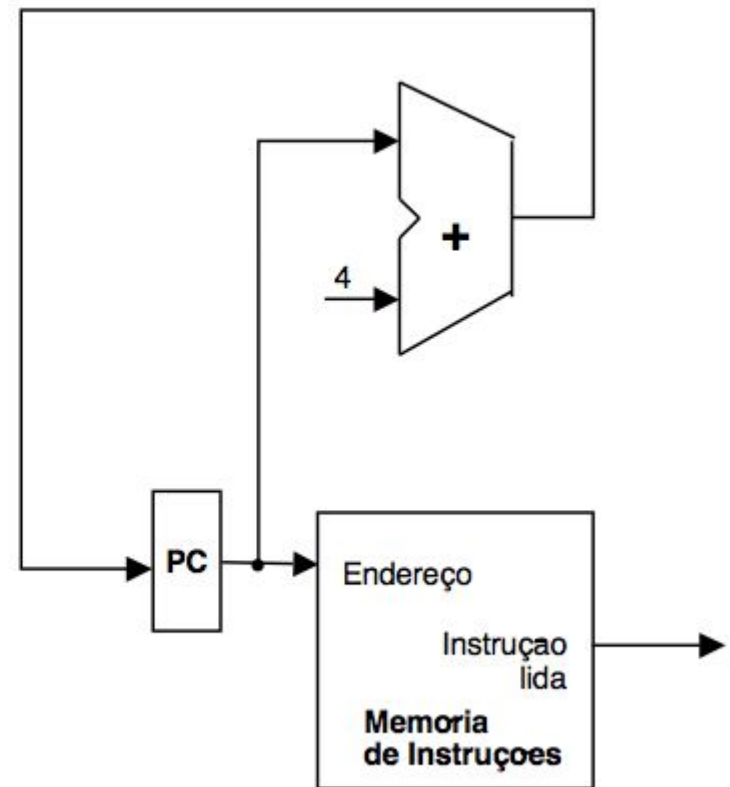- O contador de programa contém o endereço da instrução em execução
- O endereço da próxima instrução é obtido pela soma de 4 posições ao contador de programa
- A instrução lida é usada por outras porções do bloco operativo



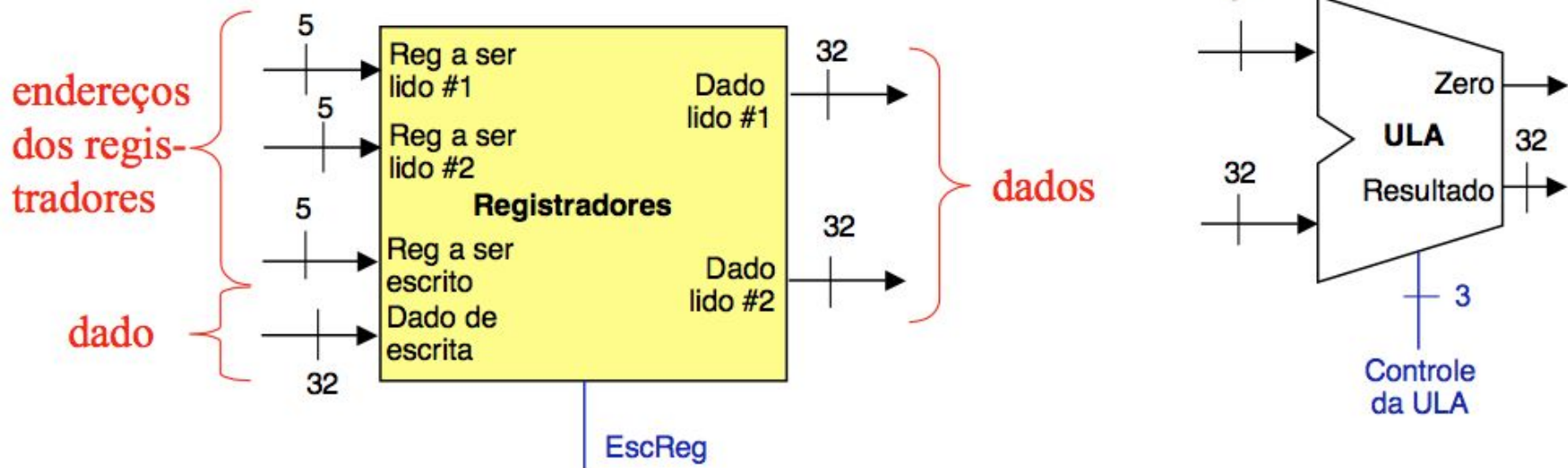
## Elementos Necessários para Execução de Instruções tipo R:

- Um banco de registradores para armazenar os operandos e o resultado das operações
- Uma Unidade Lógica/Aritmética (ULA) que será utilizada para realizar as operações







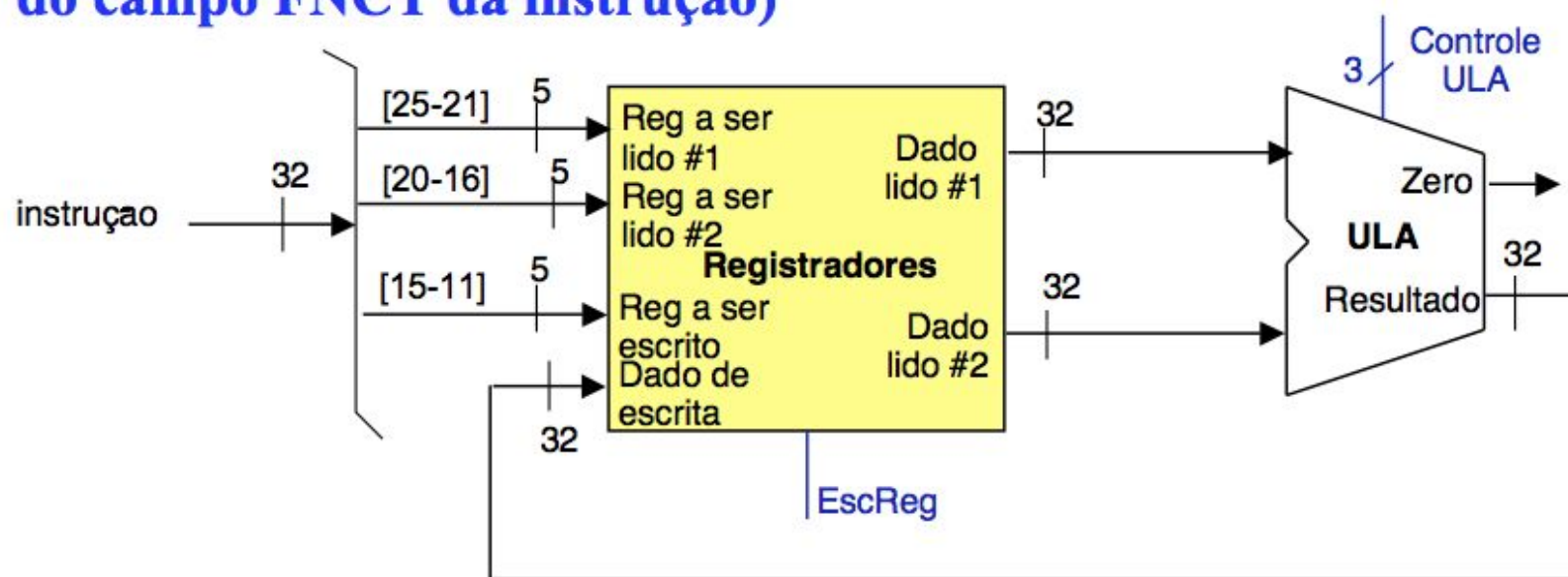- A instrução (fornecida pelo hardware de busca de instruções) contém o endereço de três registradores
- Dois destes registradores são lidos e passados para a ULA realizar a operação
- O resultado é armazenado em um terceiro registrador
- O controle da ULA determina a operação que será realizada (a partir do campo FNCT da instrução)



 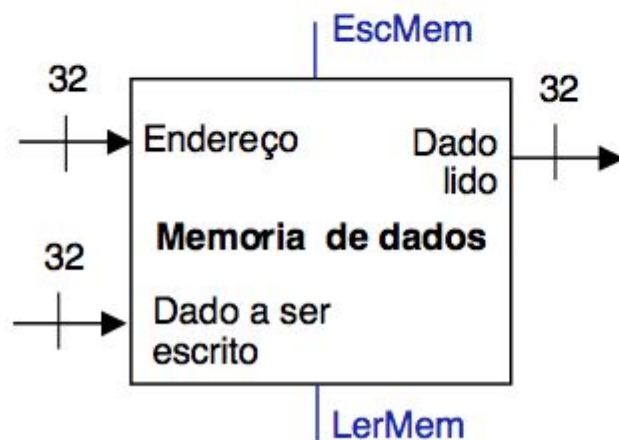
## Elementos Necessários para Executar lw e sw

- Uma memória de dados
- Um módulo de extensão de sinal
- Um banco de registradores (já mostrado)
- Uma ULA (já mostrada)



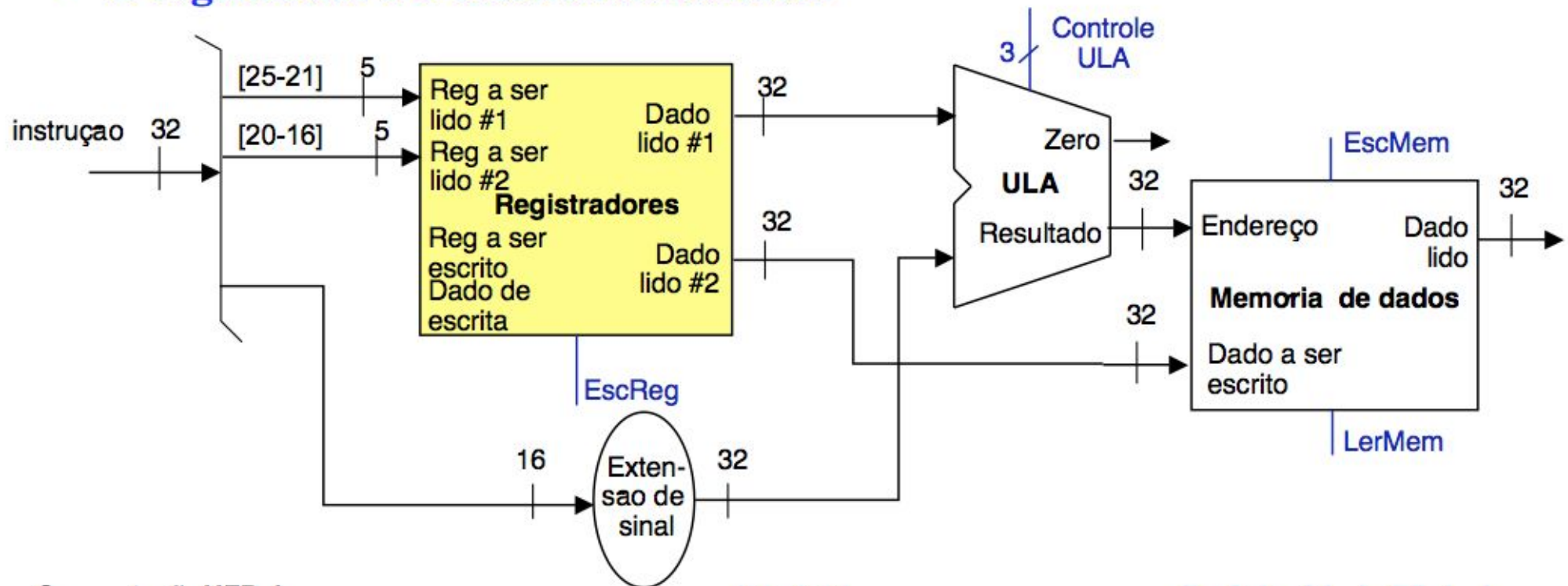
## Combinando os Elementos para uma Escrita na Memória (sw)

- O endereço de escrita é obtido pela soma de um registrador de base (registrador 1) com um deslocamento de 16 bits estendido para 32 bits
- O registrador 2 é escrito na memória


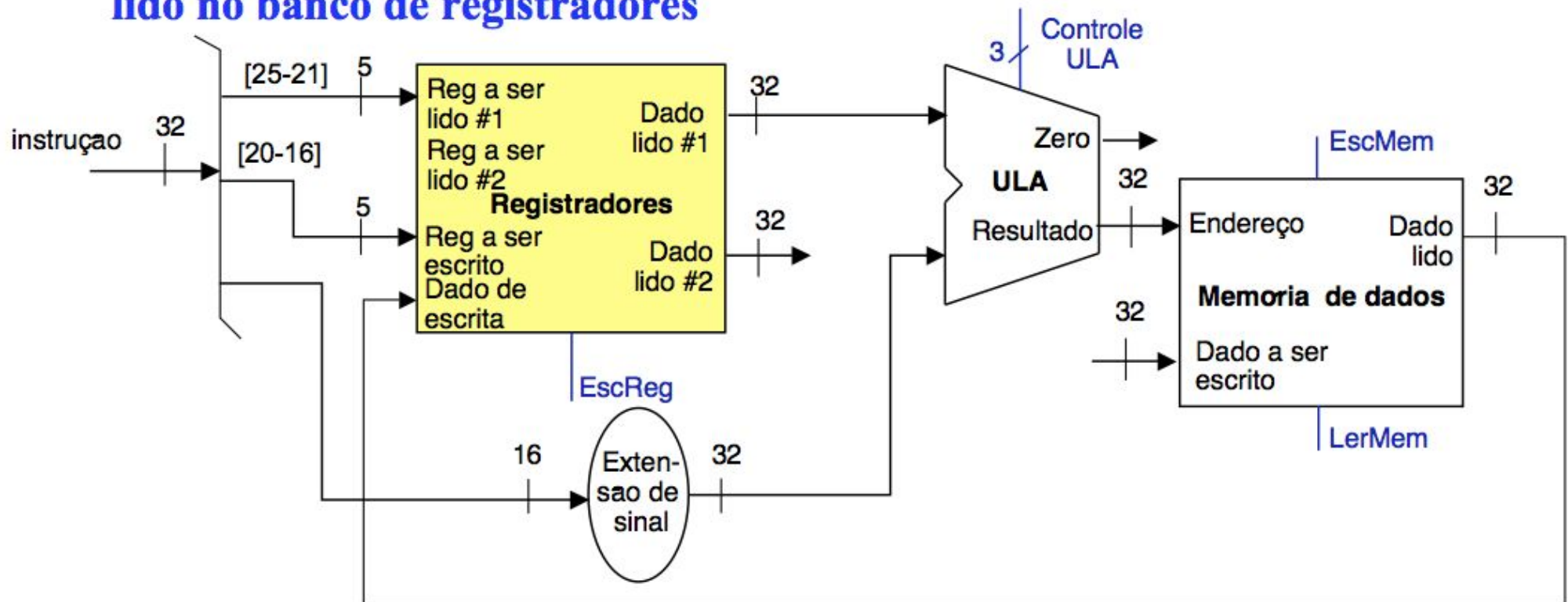
## Combinando os Elementos para uma Leitura da Memória (lw)


- O processo de leitura é semelhante ao de escrita
- A diferença básica é a existência de um caminho para escrever o valor lido no banco de registradores





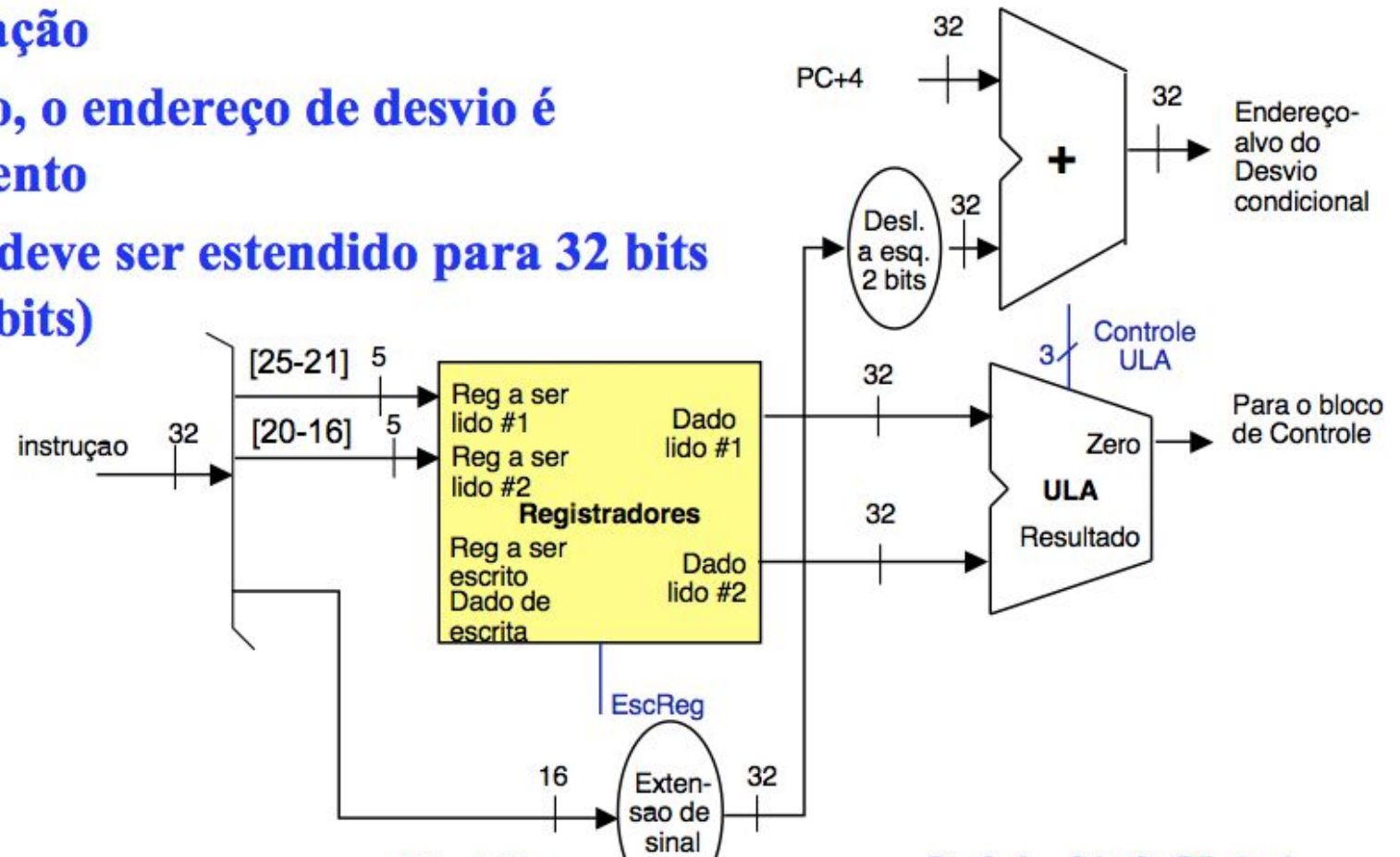
## Elementos Necessários Implementar um Branch on Equal

- Comparar dois registradores usando a ULA para fazer uma subtração
- Se ocorrer desvio, o endereço de desvio é  $PC+4+\text{deslocamento}$
- O deslocamento deve ser estendido para 32 bits (pois está em 16 bits)



- Nesta versão de bloco operativo qualquer instrução executa em um ciclo de relógio
- Isto significa que o período do relógio deverá ser suficientemente longo para acomodar a instrução mais demorada
- **Durante a execução de uma instrução qualquer, cada unidade funcional só pode ser usada uma única vez**
- Por isso necessitamos de uma memória de instruções e outra de dados
- Ao combinarmos as porções de bloco operativo vistas anteriormente, veremos que muitas unidades funcionais podem ser compartilhadas

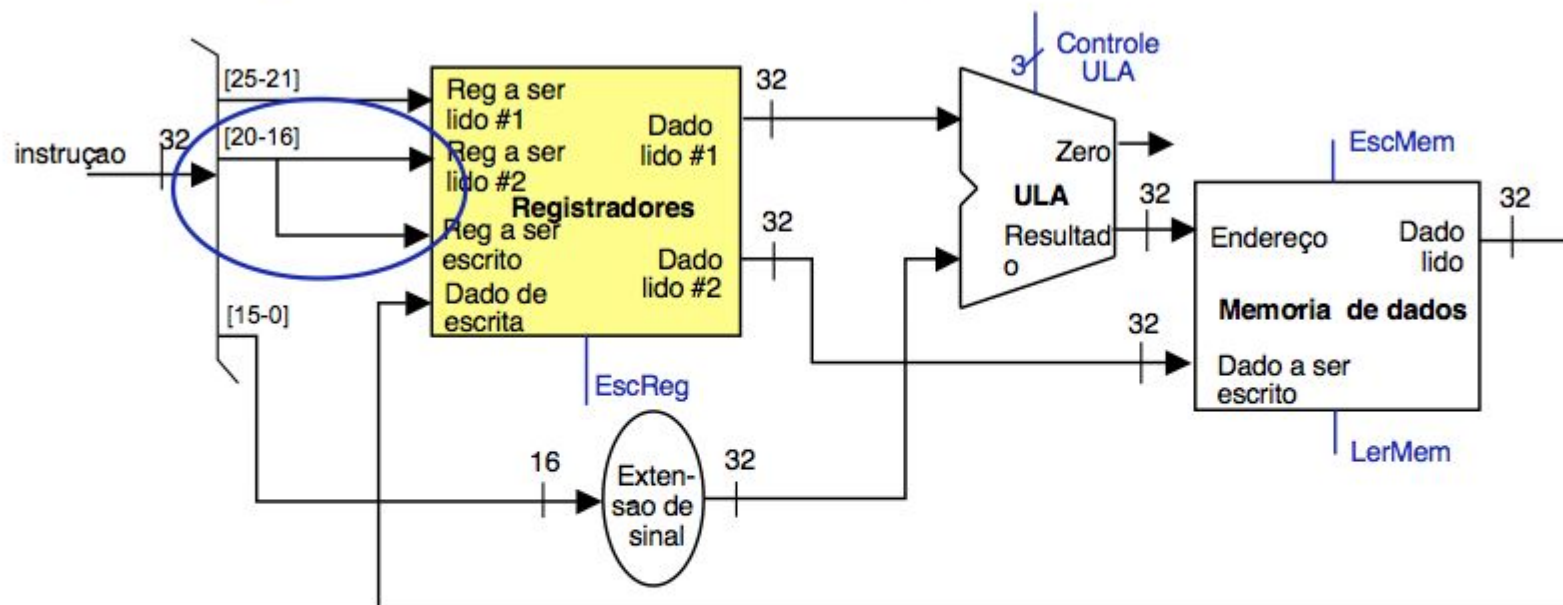
## Recursos para executar instruções lw ou sw



- Para `sw`, campo Rt (bits 20-16) designam registrador cujo conteúdo será escrito na memória de dados
- Para `lw`, Rt (bits 20-16) designam registrador que será carregado com valor lido da memória de dados



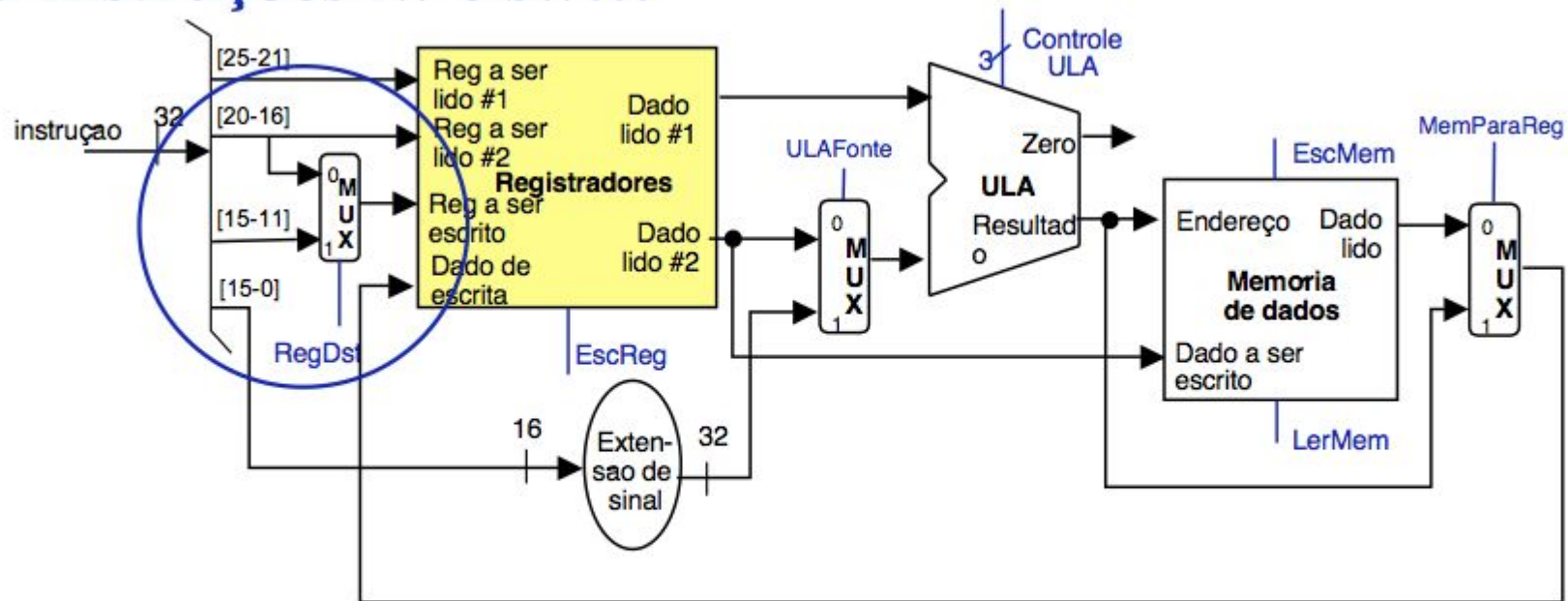
## Combinando os recursos para executar instruções tipo R ou instruções lw e sw...




- Para **lw**, o endereço do registrador a ser escrito está no campo **Rt** (bits 20-16)
- Para **instruções tipo R**, o endereço do registrador a ser escrito está no campo **Rd** (bits 15-11)


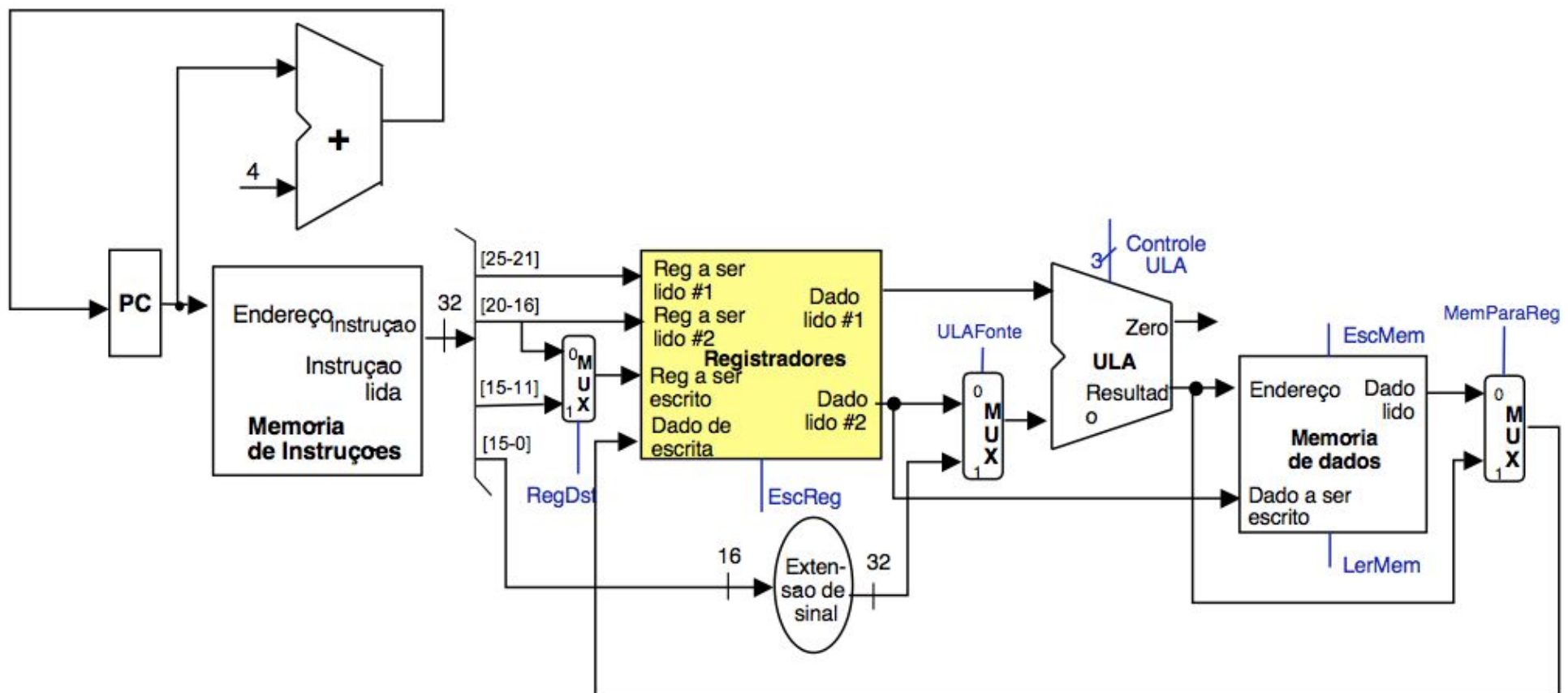
## Acrescentando os Recursos para a Busca da Instrução e o Cálculo do Próximo Endereço (exceto em desvios)



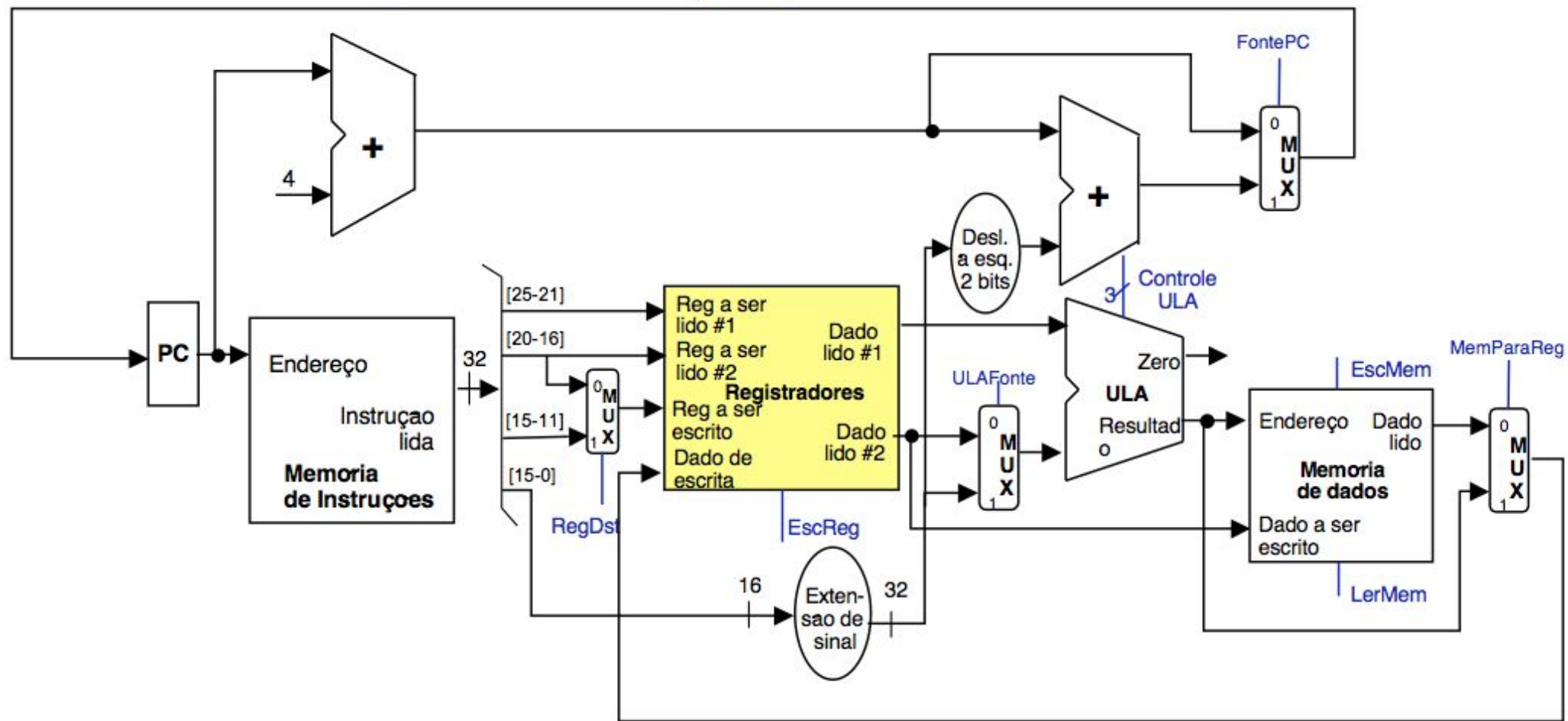

- ao final de cada ciclo de relógio o PC é carregado com um novo valor
- mudança no valor do PC se propaga através de uma grande lógica combinacional
  - memória de instruções => banco de registradores => ULA => memória de dados => banco de registradores
- período do ciclo de relógio deve ser maior do que máximo atraso de propagação através desta lógica combinacional

## Exemplo de Cálculo

- supondo os seguintes atrasos:
  - memórias: 4 ns
  - ULA: 2 ns
  - banco de registradores: 1 ns
  - somadores: 1 ns
  - demais componentes: atraso desprezível

instrução	busca	Lê registradores	Cálculo na ULA	Acessa memória de dados	Escreve em registrador	Total
add, sub, and, or	4ns	1ns	2ns	--	1ns	8ns
beq	4ns	1ns	2ns	--	--	7ns
sw	4ns	1ns	2ns	4ns	--	11ns
lw	4ns	1ns	2ns	4ns	1ns	12ns

período do ciclo de relógio deve ser maior do que 12 ns (cerca de 83 MHz)



# Arquitetura MIPS

## ► Tipos de Dados

- **dados inteiros disponíveis em instruções load e store**
  - bytes
  - meias-palavras de 16 bits
  - palavras de 32 bits
- **dados inteiros disponíveis em instruções aritméticas e lógicas**
  - meias-palavras de 16 bits (estendidos para 32 bits)
  - palavras de 32 bits

## ► Modos de Endereçamento

- **acessos à memória devem ser alinhados**
  - dados de 32 bits precisam iniciar em endereços múltiplos de 4
  - dados de 16 bits precisam estar em endereços múltiplos de 2
- **modo registrador**
  - para instruções aritméticas e lógicas: dado está em registrador
  - para instruções de desvio incondicional: endereço está em registrador

## ► Modos de Endereçamento

- **modo base e deslocamento**
  - para instruções load e store
  - base é registrador inteiro de 32 bits
  - deslocamento de 16 bits contido na própria instrução
- **modo relativo ao PC**
  - para instruções de branch condicional
  - endereço é a soma do PC com deslocamento contido na instrução
  - deslocamento é dado em palavras e precisa ser multiplicado por 4



## ► Modos de Endereçamento

- **modo imediato**
  - para instruções aritméticas e lógicas
  - dado imediato de 16 bits contido na própria instrução
  - dado é estendido para 32 bits
    - extensão com sinal nas instruções aritméticas
    - extensão sem sinal nas instruções lógicas
- **para que se possa especificar constantes de 32 bits**
  - instrução lui (load upper immediate)
  - carrega 16 bits imediatos na parte superior do registrador
  - parte inferior do registrador é zerada
  - instrução seguinte precisa fazer soma imediata do registrador com 16 bits da parte inferior